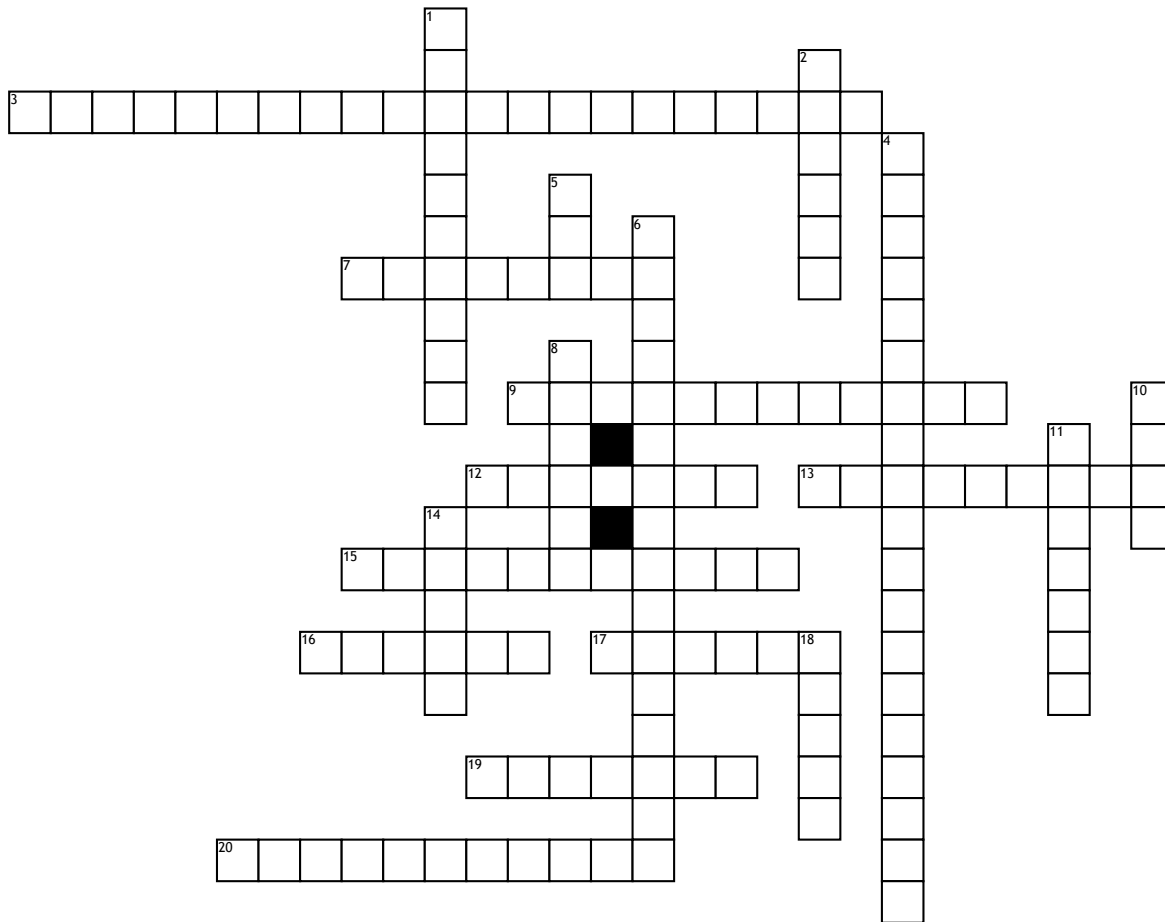


Graad 8 Kwartaal 3 Hersiening



Across

3. Opbou van elektriese ladings op voorwerpe
 7. Stroombaan met meer as 1 roete
 9. As 'n stroom deur die deel met 'n lae weerstand vloei, en nie deur die res van die stroombaan nie
 12. stoot weg
 13. deel van stroombaan wat stroom vertraag
 15. Gebruik van elektrisiteit om 'n verbinding in eenvoudiger stowwe af te breek

16. 'n Stoor van elektriese energie

17. Beweging van lading in 'n elektriese stroombaan

19. Krag van dinge wat aanmekaar vryf

20. trek na

Down

1. voorkom oorverhitting in 'n stroombaan

2. Verander elektriese energie in klank energie, bv. alarm

4. stroombaan waar elektrisiteit vloei in 'n deurlopende ononderbroke baan

5. die kleinste werkende deel van 'n battery

6. bedek metaalvoorwerpe met 'n dun laag van 'n ander metaal

8. Verander elektriese energie in klankenergie bv. speaker

10. kleiner as normale gloeilampe; het verskillende kleure; word nie warm nie

11. 'n Versameling selle

14. stroombaan met slegs 1 roete

18. Verandering van elektriese energie in bewegingsenergie, bv. Waaier