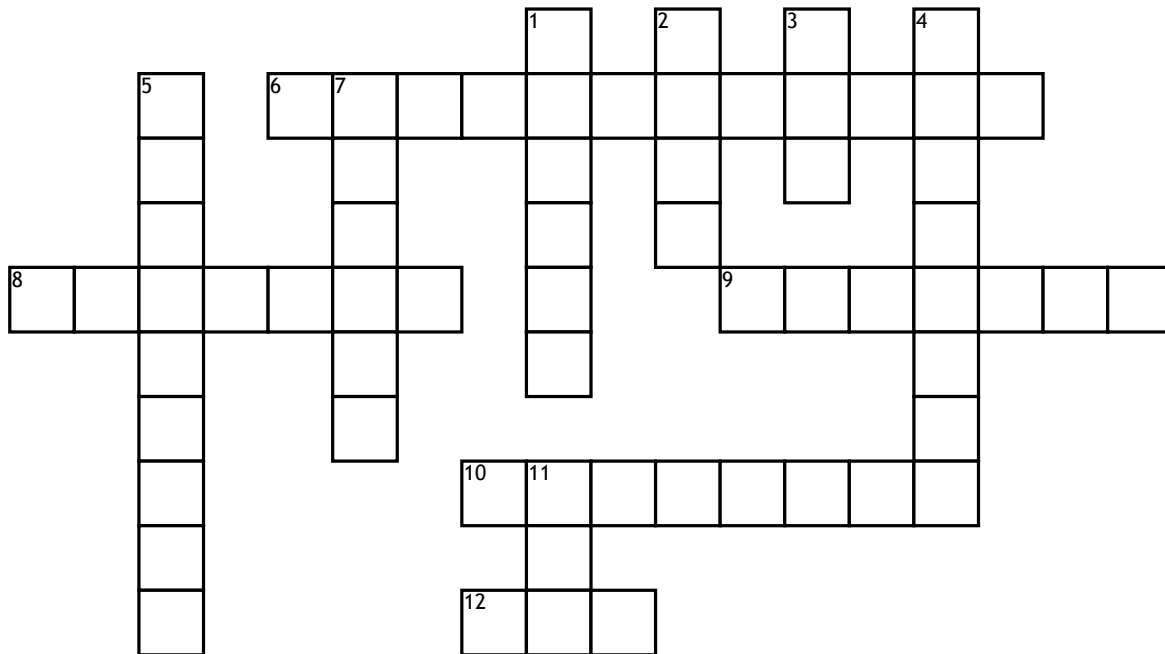


# Graad 9 Elektrisiteit



## Across

6. Meet klein stroompies.

8. Potensiaalverskil oor 'n serie stroobaan ...

9. Selle in serie word ook 'n \_\_\_\_ genoem.

10. 'n Stroom in 'n serie stroobaan bly ...

12. Die potensiaalverskil oor 'n sel word ook die \_\_\_\_ van die stroobaan genoem.

## Down

1. Die hoeveelheid \_\_\_\_ per tydseenheid word stroomsterkte genoem

2. Eenheid van potensiaalverskil.

3. Verskag energie aan die sel.

4. Verstelbare weerstand.

5. Bied weerstand teen die vloei van elektrone

7. Vermoe om energie te verrig.

11. Eenheid van weerstand.