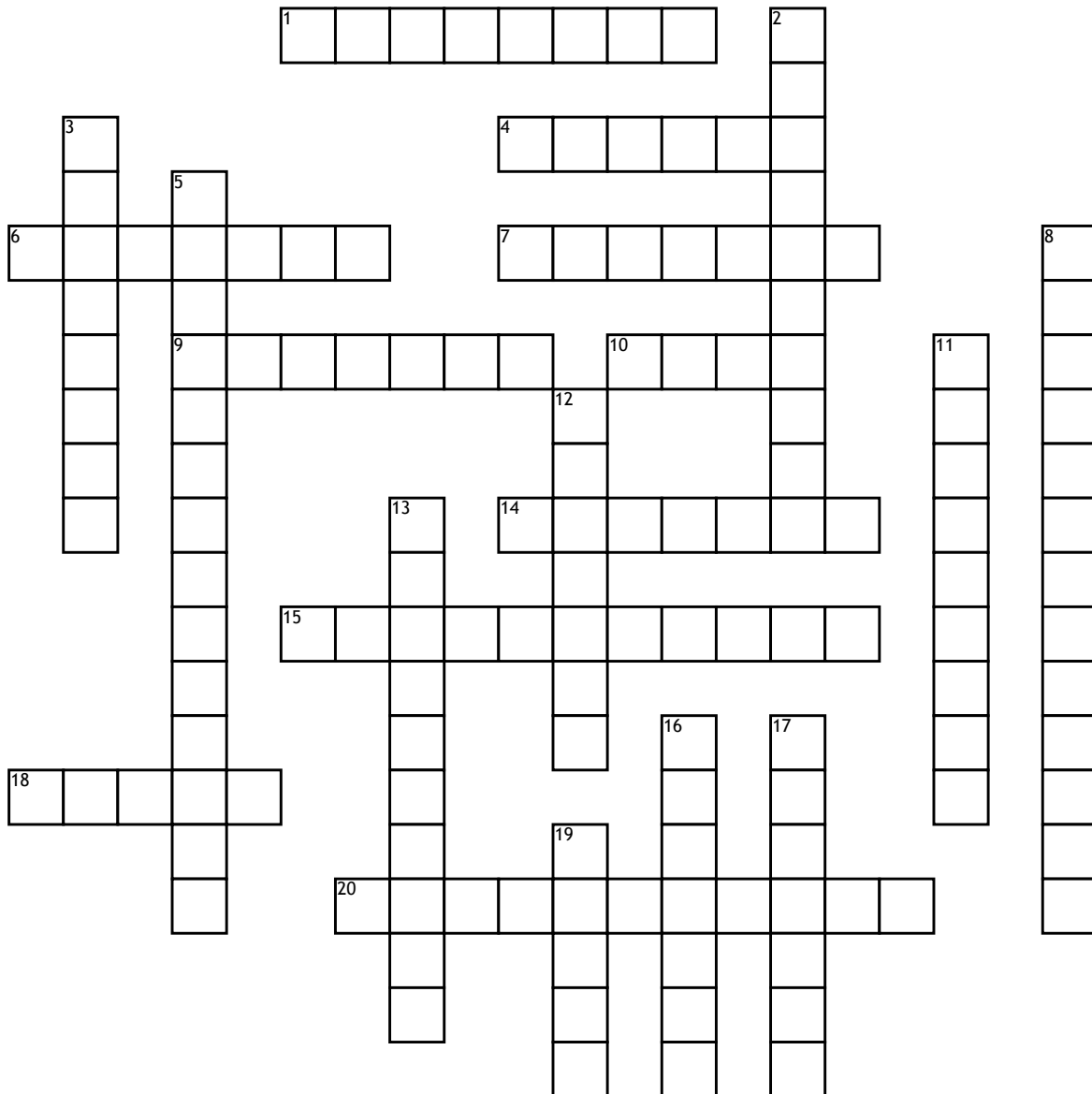


Name: _____

Stroombane



Across

1. Stroombane waar die stroom meer as een pad kan volg.
4. Beweging van lading
6. Meer resistors in serie die stroom
7. Meer selle in serie die stroom
9. Selle parallel gee 'n stroom
10. Magnete het noord en suid
14. Resistors parallel bied 'n weerstand

15. Proses waar verbinding opgebreek word in elemente deur elektrisiteit

18. Watter metaal is 'n goeie geleier van elektrisiteit?

20. 'n Stroom veroorsaak 'n rondom die geleier

Down

2. Stroombane bestaan uit verskillende
3. Selle sit energie om in elektriese energie
5. 'n Magneet wat deur 'n elektriese stroom geskep word

8. Stroom wat van die positiewe tot by die negatiewe pool beweeg

11. Resistors bied teen die vloei van lading

12. Filament van gloeilamp is gemaak van

13. Draad wat help om oorverhitting te laat gebeur

16. Bron van energie

17. Is die magneet tydelik of permanent wat deur 'n stroom geskep word

19. Stroombane waar die stroom slegs een pad volg.